

## Universidad de las fuerzas armadas ESPE Departamento de eléctrica y electrónica Laboratorio de introducción a circuitos

## Hoja de datos técnicos

Carrera: Electrónica y automatización	Nivel: Segundo	Paralelo: A		
Nombres: Jefferson Chicaiza, Erick Izurieta				
Tema: Teorema de superposición				
Fecha de realización: 17/01/2021		<b>Recepción:</b> $19/01/2021$		
Ingeniero: Darwin Alulema				

## DATOS TÉCNICOS

Voltaje total (VA)	Voltaje(VA)V2=0	Voltaje(VA)V1=0
Medido	Medido	Medido
952mV	7.48V	-6.53V

Corriente total (Ix)	Corriente(Ix)V2=0	Corriente(Ix)V1=0
Medido	Medido	Medido
-1.16mA	-9.12mA	7.96mA